


CS223 - Lab 5 - Preliminary Report

Mehmet Akif Şahin - 22203673 - Section 1

27 November 2023

Traffic Light System

Moore Machine State Transition Diagram

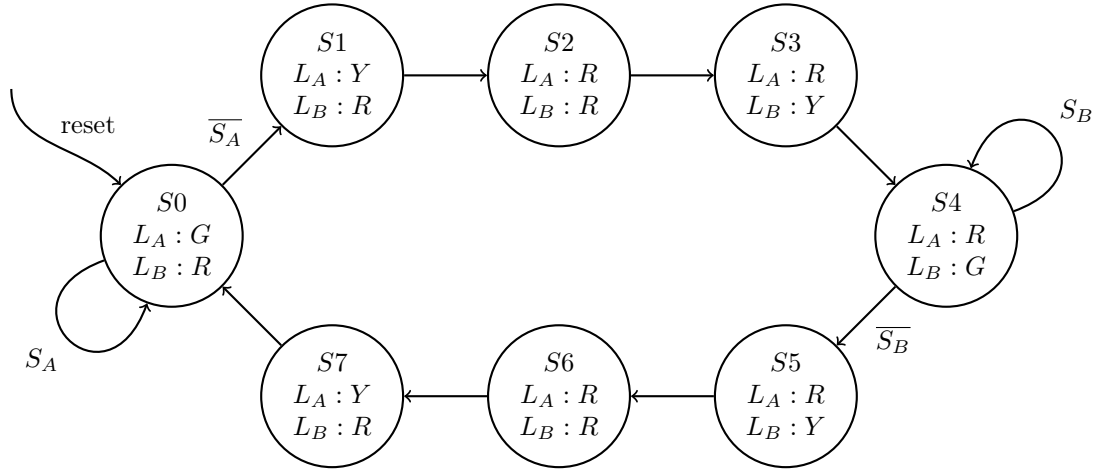

State Encodings

State	Encoding		
	N_2	N_1	N_0
S_0	0	0	0
S_1	0	0	1
S_2	0	1	0
S_3	0	1	1
S_4	1	0	0
S_5	1	0	1
S_6	1	1	0
S_7	1	1	1

Output Encodings

Output	Encoding		
	Y_2	Y_1	Y_0
G	0	1	1
Y	0	0	1
R	1	1	1

State Transition Table

State	Inputs		Next State
	S_A	S_B	
S_0	0	X	S_1
S_0	1	X	S_0
S_1	X	X	S_2
S_2	X	X	S_3
S_3	X	X	S_4
S_4	X	0	S_5
S_4	X	1	S_4
S_5	X	X	S_6
S_6	X	X	S_7
S_7	X	X	S_0

State			Inputs		Next State		
N_2	N_1	N_0	S_A	S_B	N'_2	N'_1	N'_0
0	0	0	0	X	0	0	1
0	0	0	1	X	0	0	0
0	0	1	X	X	0	1	0
0	1	0	X	X	0	1	1
0	1	1	X	X	1	0	0
1	0	0	X	0	1	0	1
1	0	0	X	1	1	0	0
1	0	1	X	X	1	1	0
1	1	0	X	X	1	1	1
1	1	1	X	X	0	0	0

Output Table

State			Output					
N_2	N_1	N_0	L_A			L_B		
			L_{A2}	L_{A1}	L_{A0}	L_{B2}	L_{B1}	L_{B0}
0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1

State Logic

$$N'_2 = N_2 \overline{N_0} + N_2 \overline{N_1} + \overline{N_2} N_1 N_0$$

$$N'_1 = N_1 \overline{N_0} + \overline{N_1} N_0 = N_1 \oplus N_0$$

$$N'_0 = N_1 \overline{N_0} + \overline{N_2} \overline{N_1} \overline{N_0} \overline{S_A} + N_2 \overline{N_1} \overline{N_0} \overline{S_B}$$

Output Logic

$$L_{A2} = N_2 \oplus N_1 + N_1 \overline{N_0}$$

$$L_{A1} = N_2 \oplus N_1 + \overline{N_0}$$


$$L_{A0} = 1$$

$$L_{B2} = \overline{N_2 \oplus N_1} + \overline{N_2} \overline{N_0}$$

$$L_{B1} = \overline{N_2 \oplus N_1} + \overline{N_0}$$

$$L_{B0} = 1$$

Finite State Machine Schematic

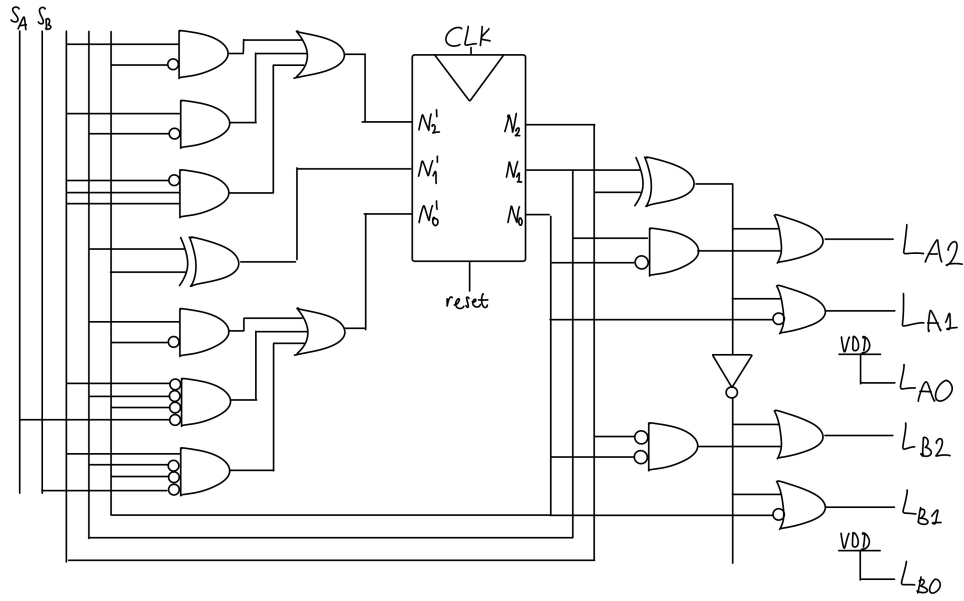

Answer to question This machine has 8 states so i need $\lceil \log_2 8 \rceil = 3$ flipflops.

Output Using Decoder

